

令和 7 年度入学者選抜試験問題
山形大学大学院理工学研究科博士前期課程
(令和 6 年 9 月実施)

【数理情報システム専攻・電気電子工学領域】

電気電子工学
(電磁気学, 電気回路)

注意事項

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. この問題冊子の本文は 1 ページから 4 ページまでです。
3. 試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの乱丁・落丁および解答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知らせてください。
4. 監督者の指示に従って、すべての解答用紙に受験番号を正しく記入してください。受験番号が正しく記入されていない場合は、採点できないことがあります。
5. 解答用紙のおもて面には、すでに受験科目名と問題番号が記入されています。解答は解答用紙のおもて面の太線の下に記入してください。裏面を使用してはいけません。
6. 必要に応じて計算過程も記入してください。
7. 解答用紙は 4 枚あります。大問 1 問につき 1 枚です。
8. 試験終了後、問題冊子および草案用紙は持ち帰ってください。

科目名：電磁気学

* 単位は SI 単位系を用いる。

1. 図 1 に示すように、磁路長 $2\pi a$, 断面積 S の磁心にコイルを n 回巻いた。このコイルに電流 I を流した。次の問い合わせに答えよ。ただし、磁心の透磁率は μ , 磁束は全て磁心の中を一様に通るものとする。また、磁心は十分に細く、内周長と外周長の差は無視できるものとする。

- (1) 磁心中の磁界の大きさ H を求めよ。
- (2) 磁心中の磁束密度の大きさ B を求めよ。
- (3) コイルのインダクタンス L を求めよ。
- (4) コイルに蓄えられた磁気エネルギー W_m を求めよ。

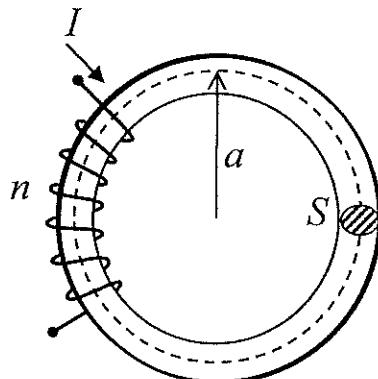


図 1

2. 図 2 に示すように、真空中に原点 O を中心とした半径 a の完全導体球とそれを囲む内径 b , 外径 c の完全導体球殼がある。ただし, $a < b < c$ である。導体球に電荷 $Q (>0)$ を与えた。また、導体球殼には電荷が蓄えられていないものとする。原点からの距離 r に対する電界の大きさを $E(r)$ とする。以下の問い合わせに答えよ。ただし、真空の誘電率は ϵ_0 とする。

- (1) 各領域 I, II, III, IV の電界の大きさ $E(r)$ を求めよ。

- (2) 小問(1)の結果を、横軸 r 、縦軸 $E(r)$ とするグラフで表したとき、概形として適切なものを下枠内のア)～カ)の中から選択せよ。
- (3) 導体球と導体球殻との間の電位差 V を求めよ。
- (4) 導体球と導体球殻との間の静電容量 C_1 を求めよ。
- (5) 導体球殻を接地したときの $E(r)$ と r との関係を、横軸 r 、縦軸 $E(r)$ とするグラフで表したとき、概形として適切なものを下枠内のア)～カ)の中から選択せよ。


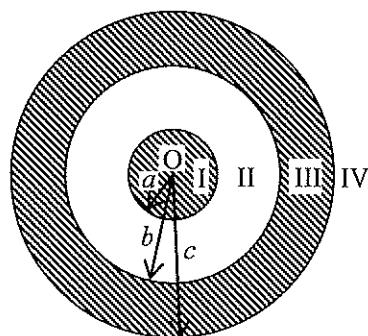


図 2

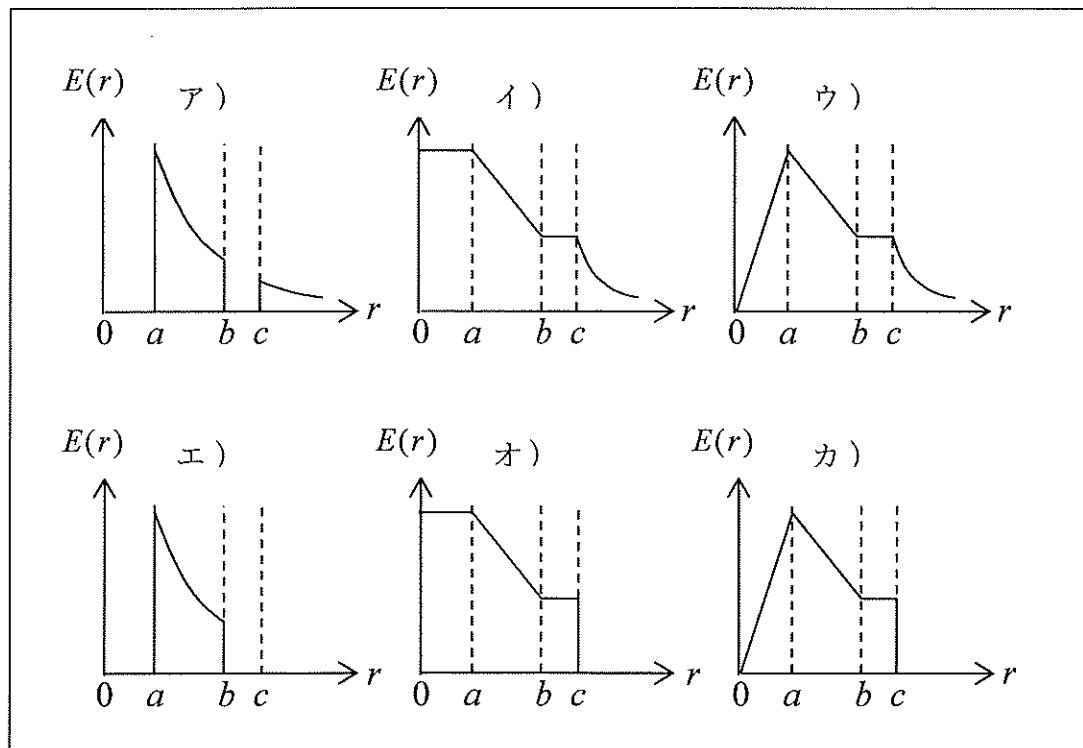

科目名：電気回路

3. 以下の問いに答えよ。

(1) 図 3-1 に示す回路において、電圧 V を求めよ。

(2) 図 3-2 に示す回路において、電流 I を求めよ。

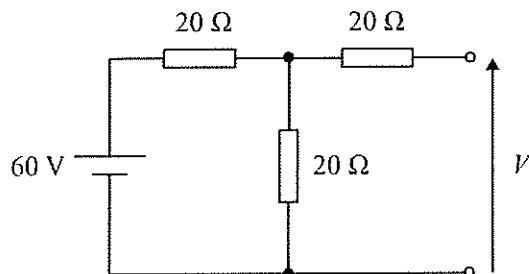


図 3-1

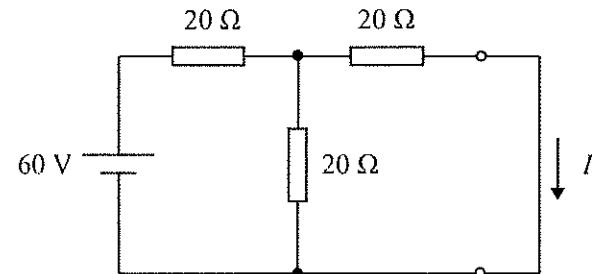


図 3-2

(3) 図 3-3 に示す回路において、可変抵抗 R に流れる電流 I_R を求めよ。

(4) 図 3-3 に示す回路において、可変抵抗 R での消費電力を最大にする R の値を求め、そのときの消費電力を求めよ。

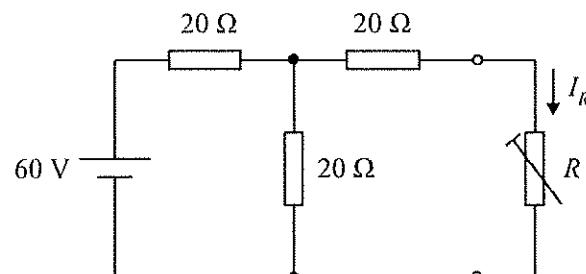


図 3-3

4. 以下の問い合わせに答えよ。ただし、円周率を π とする。

(1) 図 4-1 に示す回路において、電圧 V_1 および V_2 の実効値を求めよ。

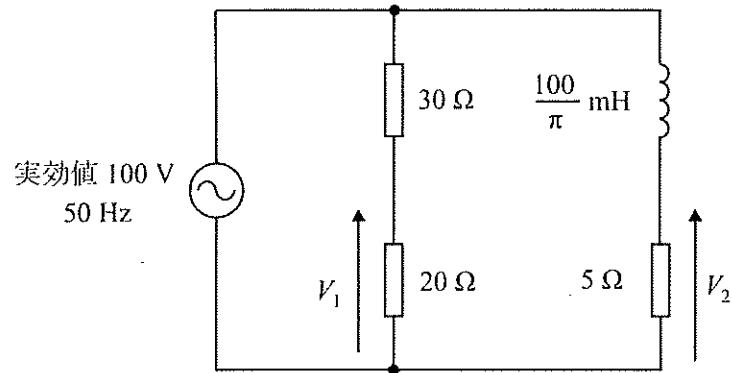


図 4-1

(2) 図 4-2 に示す回路において、電圧 V_3 の実効値は 50V である。電圧 E の実効値を求めよ。

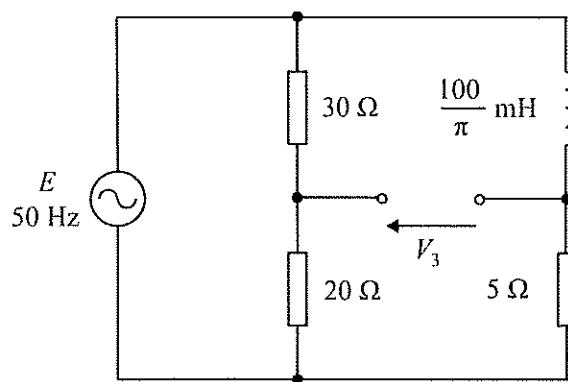


図 4-2